

ΤΑ 3 ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Εισαγωγή

Αναφερόμενε στα προηγουμένα ότι θα έχει ηλεκτρικό στοιχείο αναφέρει, πάντοτε, μια μεταβολή σχετικά με την τάξη $V(t)$ ή τη σύρση του στοιχείου με την τάξη $i(t)$ που διαπρέπει το στοιχείο.


Παρακαλώ να εξετάσουμε τα 3 διφετικά ηλεκτρικά στοιχεία της θεωρίας κυκλωμάτων και τις αντίστοιχες σχέσεις $V(t)$, $i(t)$ για τα οποία θα αποδειχθεί ότι η ζύγιση που επιτίθεται στην πρώτη τάξη της σύρσης αρχείς του ηλεκτρομαγνητισμού και καλύπτει την πλήρη κάτιτση φαινομένου που μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.

4.2 Νόμος του Ohm, μηκινή στοιχείων R

Ο νόμος του Ohm προέκυψε κλαί πειραματικά σε δομένα και χρονικά μηκινά μεταλλικούς κύλινδρους του μερικών.

Συγκεκριμένα:

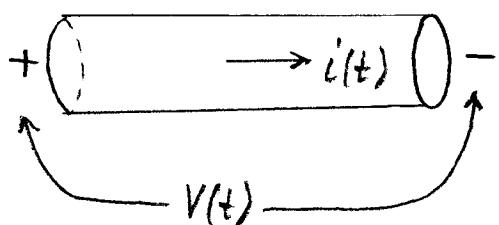- Σε είνα μεταλλικό κύλινδρο, εγκαρφολημένη τάξη $V(t)$ ήταν σύρση του, και σύρση είχε βασική μορφής την τάξη περιφερών $i(t)$




Αποδεικνύεται πειραματικά ότι, γε ενα φεταλής αγωγό πάνω, τα μέτρη $V(t)$ και $i(t)$ είναι συντόνα, δηλαδή

$$V(t) = R i(t)$$

οηου $R = \text{Ω} = \frac{V(t)}{i(t)}$ = μηνινική αντίσταση σε Ohm (Ω)

$$1 \Omega = \frac{1 \text{ Volt}}{1 \text{ Amp}}$$

Σημβολο μηνινικής αντίστασης R

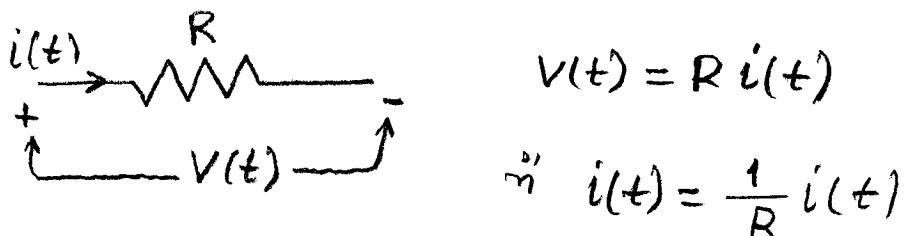


οηου $\frac{1}{R} = G$ αντίσταση $[Ω]^{-1}$

Ιδχνει πάντα $R > 0$

- Αρα με συστηματικές φόρες κρατούμενες $V(t)$, $i(t)$, οηους στο ανώτερω σημείω, γραμμέται η σχέση $V(t) = R i(t)$ οηοτε και $i(t) > 0$ τοτε και $V(t) > 0$ και και $i(t) < 0$ τοτε και $V(t) < 0$ πράγμα κατόπιν φυσιολογικό!

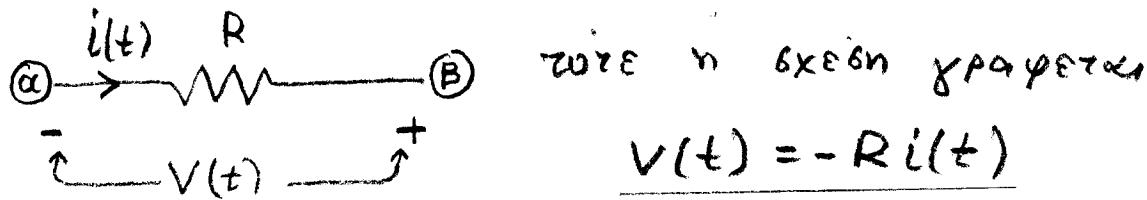- Στην περίπτωση που δεν εξουφει συστηματικές φόρες κρατούμενες π.χ.



Παρατητιν δίνεται η εξίγυα:

Έστω $i(t) > 0$ πρόσγρα που ενημένει ότι η θετική φορτία

κινούνται από το α προς το β

Άυτο προϋπολογίζεται ότι τώρα ενημένο α βρίσκεται σε υψηλότερο δυναμικό από το β σημαδιών ισχύει $V_{\alpha\beta}(t) > 0$

$$\text{Επομένως: } V(t) = V_{\beta\alpha}(t) = -V_{\alpha\beta}(t) < 0$$


Καταλήξεις λοιπόν στη συμπεραγμα:

- αν $i(t) > 0$ τότε απωδηποτε $V(t) < 0$

Με οποιους αιλλογιγίσκους θα προκύψει και ότι:

- αν $i(t) < 0$ τότε απωδηποτε $V(t) > 0$

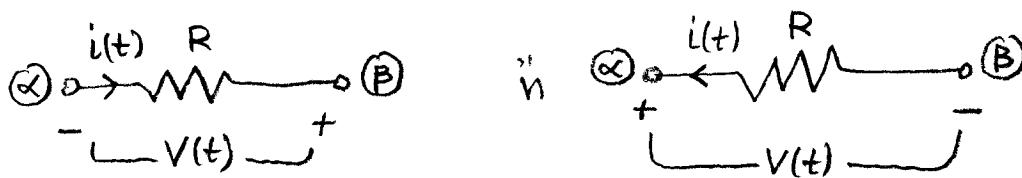και εφ' οβού $R > 0$ πάντα, στην περιπτώση
μη ευσυχετικήν ύποτην εναγόματα




η σχέση γράφεται

$$V(t) = -Ri(t)$$

Η αυτήν εναγόματα είναι μια "καραβόδρα.. πλευρικής ενέργειας", σημαδιών μεταρρίπτει την πλευρική ενέργεια σε δέρματα και ονομαστικής γένος σε περιβάλλον

- Ισχύς σε αυτήν εναγόματα

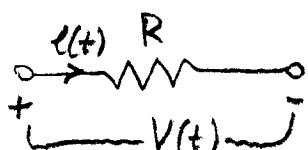


$$P_R(t) = V(t) \cdot i(t) = R i(t) \cdot i(t) = R i^2(t)$$

$$\text{η ισοδύναμη } P_R(t) = \frac{V^2(t)}{R} \quad (\text{Watts})$$

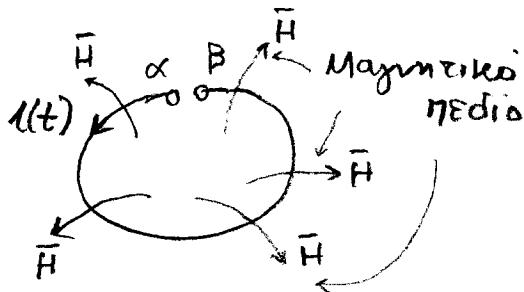4.3 Αυτεπαγγισί', πόνιο L

Θα αναφερθούμε στο φαινόμενο της αυτεπαγγισής χωρίς μαγνητικόν περιγράφει αλλά με κάπα λόγια...

Έτσι ενας οχυρός έει σχήμα σπείρας (ο οχυρός μπορεί να εχει σποιοδημοτες σχήμα αλλά ειδικά τα σχήμα σπείρας βούλασι πολύ)



Έτσι οι οχυροί διαπέρασι από ένα ρεύμα $i(t)$ το οποίο μεταβαλλεται χρονια. Το ρεύμα αυτό δημιουργει ένα μαγνητικό ηδίο του οποίου οι δυναμικές γραμμές εμπλέκονται με τον επεριβαλλόντος οχυρό.

Εφ' οσον το ρεύμα $i(t)$ είναι μεταβαλλόμενο το μαγνητικό ηδίο $\bar{H}(t)$ είναι με αυτό μεταβαλλόμενο


Το μεταβαλλόμενο αυτό μαγνητικό ηδίο γίνεται αιχμή να αναπναχθεί μια ηλεκτρογεράκια δύναμη (εχει διαστάσεις ταινίας) στα άκρα $\oplus - \ominus$ του οχυρού

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται τον Νόμο της Ηλεκτρομαγνητικής επαγγισής (Νόμος Faraday)


Συνοπτικά

- Χρονική μεταβολή του ρεύματος που διαπέρασε είναι οχυρό \rightarrow Αντίστροφη διαφοράς δυναμικου στα άκρα του.

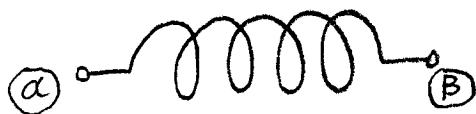
Όπως προαναγραφεί ως φαινόμενο είναι ευρώνες
αγωγούς με σχήμα σπειράς ή καλλίτερα πολλών συνεχόμενων
σημείων. Μια τέτοια πορεία αγωγού λεγεται πηνίο



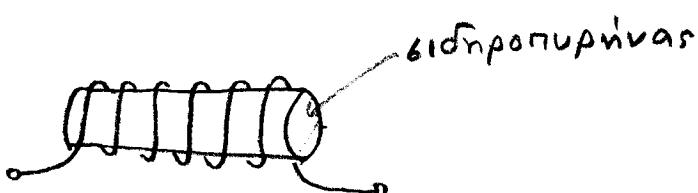Στο επωτερικό των σπειρών υπάρχει κένο (αεράς) ή
ειδηροπυρήνας



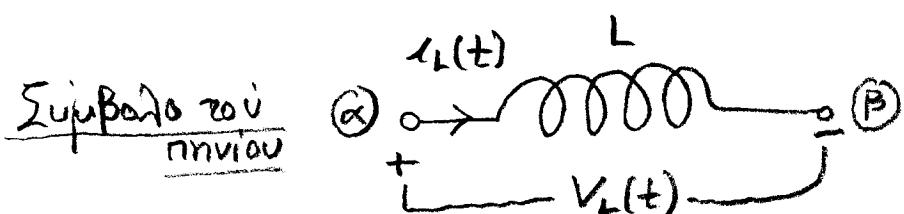Χωρίς ανοίξειν θα διαπιστωθούσε των σημείων που συνδέονται
ταυτότατα με το περιστατικό για την πηνίο



Παρατίθεται:
- συγχετισμένες
φόρες αναφοράς
 $V_L(t)$, $I_L(t)$

Ισχυει $V_L(t) = L \frac{dI_L(t)}{dt}$


όπου L : συντελεστής αυτεπεριστροφής σε παραδείσ Henry [H]

$$1 \text{ H} = \frac{1 \text{ Volt} \cdot 1 \text{ sec}}{1 \text{ A}}$$

Παρατηρούμε αρέσκεια στην $I_L(t) = \text{σταθ} \propto \frac{dI_L}{dt} = 0$
τοτε και $V_L(t) = 0$

Ενα πνύο αποδίνει ενέργεια (ενέργεια μαγνητικού πεδίου) και αποικιά μπορεί να αποδώσει

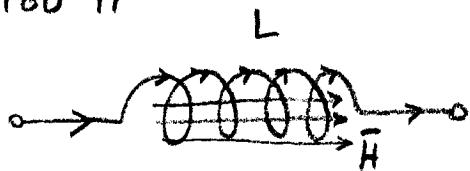Το παρακάτω σχήμα δείχνει τις δυναμικές γραμμές του μαγν. πεδίου \vec{H}




$$\text{η προηγούμενη εξέγη} \quad V_L(t) = L \frac{dI_L(t)}{dt}$$

γράφεται ως εξής

$$I_L(t) = I_L(0^-) + \frac{1}{L} \int_0^t V_L(t') dt'$$

όπου $I_L(0^-)$ η τιμή του πνύου στην αρχή, καθώς οι γραμμές

$$t = 0^-$$

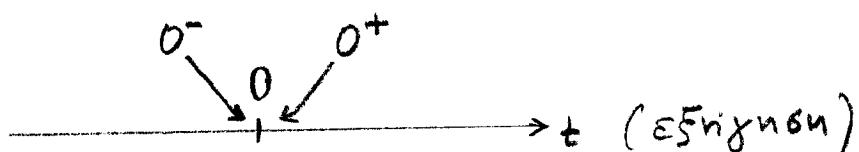


Ενα πνύο που διαρρέει και πειραματίζεται $I_L(t)$ είχε αποδίνει ενέργεια (τι χρονίνι ήταν t)

$$W_L(t) = \frac{1}{2} L I_L^2(t)$$

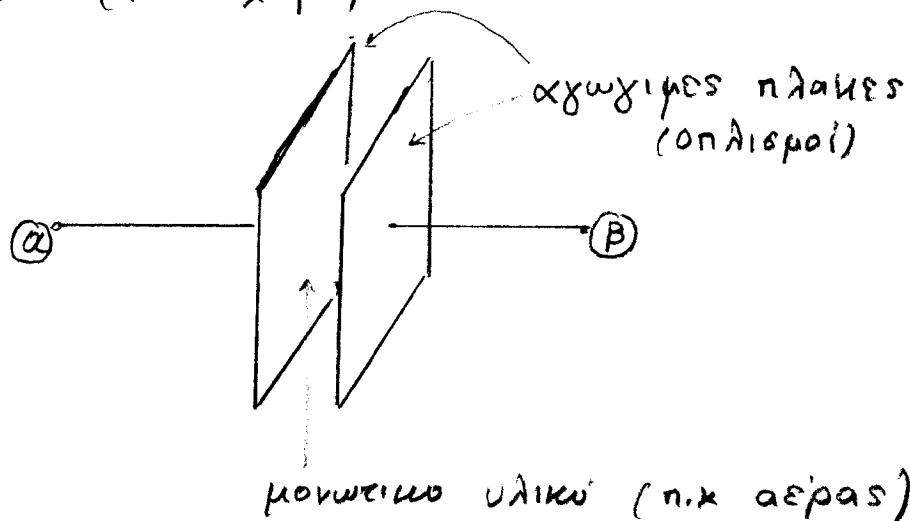
4.4. Χωρητικότητα, πυκνωτής C

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη που αποτελείται από δύο σχετικά διμήτρια (αρχικά δεν είχε αντανάκλαση το διάτημα ως) που χωρίζονται από μονωτικό υλικό.

Στην πράξη για δύο σχετικά διμήτρια είναι δύο αριθμοί πλάνες (βλ. σχήμα)




To διμήτριο του πυκνωτή είναι το κατόπιν

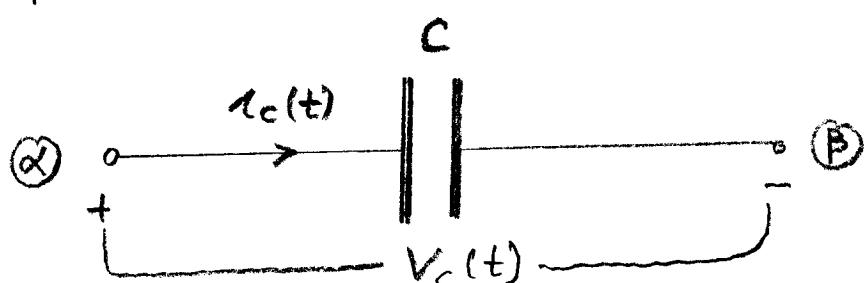

το μεγέθος C λέγεται χωρητικότητα του πυκνωτή και είναι μονάδα το Farad [F]

(40)

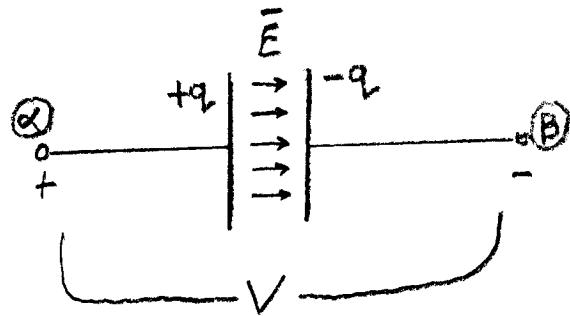


Av στα κύρια ενός πυκνωμάτικης εφαρμοστεί ταῖς V τῷτε μεταξὺ των πλακών του για αναποχή στα ηλεκτρικά μέσα E . Στα δύο πλαίσια για ευθυγράντων ηλεκτρικά γορτία $+q$ και $-q$ αντιστοιχούν

Η χωρητικότητα C ορίζεται ως εἶναι

$$C = \frac{q}{V} \quad \left(1 \text{ Farad} = \frac{1 \text{ Cb}}{1 \text{ V}} \right)$$

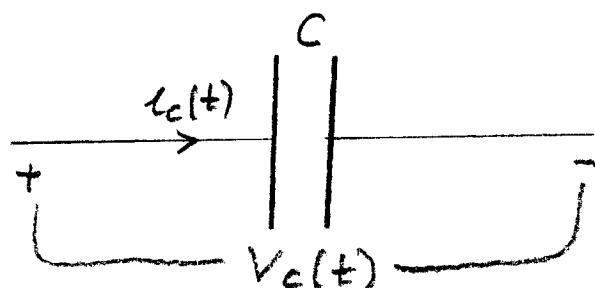Όταν η ταῖς $V_c(t)$ στα κύρια του πυκνωμάτικης μεταβάλλεται, χρειάζεται διέρχεται ρείκα δια του πυκνωμάτικου. Το ρείκα αυτού $I_c(t)$ διέταξε και την σχέση



- GUNΩΣΑΙΓΕΙΡΕΙΣ
φορείς αναγορεύσ.
 $V_c(t)$, $I_c(t)$

$$I_c(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt}$$

Η σχέση αυτή απορρέει και μια από τις 4 εξιώσεις του Maxwell

Παρατηρούμε ότι αν $V_c(t) = \text{const}$ από $\frac{dV_c(t)}{dt} = 0$

$$\text{τότε } I_c(t) = 0$$

Μια προστασία ερωτήσης είναι η απόλυτη:

- Όταν είναι σύναξην και περνάει περήφανη διαμέριση των πλακών των πυκνών ακου απόρχει μονωτικό υλικό;

Ανάταση:

- Υπενθύμιζαν οτι εξουφερεί πρώτα $I_C(t)$ παντού στην περιπτώση που συμβαίνει χρονική μεταβολή του $V_C(t)$

Στην περιπτώση αυτή αλλαγής του συνεχώς τη φορτίου $+q(t)$ και $-q(t)$ είτε πλάκες και είτε δημιουργίας, το φαινόμενο το $I_C(t)$ να "περνάει" από την μία πλάκα στην άλλη, χωρίς βεβαίως να σιερχεται από τη μονωτικό υλικό

Η σχέση $I_C(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt}$ γραφεται συνιστόφορα:

$$V_C(t) = V_C(0^-) + \frac{1}{C} \int_0^t I_C(t') dt'$$

Ο πυκνώντας αποδημείας ενέργεια (ενέργεια ηλεκτρικού μετρου) γινεται οποια μπορει να αποδώσει

Η αποδημεία ενέργεια ενας πυκνώντας που έχει στη σήρα της $V_C(t)$ είναι,

$$W_C(t) = \frac{1}{2} C V^2(t)$$

4.5 Σύρτη. Τα 3 παγκάκια πλευρίνα στοιχεία

<p>Σημική αντίσταση R [Ω]</p>		$V_R(t) = R i_R(t)$ $i_R(t) = \frac{1}{R} V_R(t)$ Ανοδικόν ενέργειας: - ΟΧΙ
<p>Μνήμη L [H]</p>		$V_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$ $i_L(t) = i_L(0^-) + \frac{1}{L} \int_0^t V_L(t') dt'$ Ανοδ. ενέργειας $W_L(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t)$
<p>Πυκνώμας C [F]</p>		$i_C(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt}$ $V_C(t) = V_C(0^-) + \frac{1}{C} \int_0^t i_C(t') dt'$ Ανοδ. ενέργειας $W_C(t) = \frac{1}{2} C V_C^2(t)$

Τα 3 ωριά' στοιχεία δείχνουν παγκάκια διότι δεν παράγουν ενέργεια

- "Η καταναλωτική ενέργεια ($\propto R$)
- "Η αποδημιούρια ενέργεια (δεν καταναλωτική) (τα L, C)
- τινά ενέργεια που αποδημιούριο μπορούν να τινά επιτελέψουν, χωρίς απωλεῖες (Ιδανικά στοιχεία!)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

5.1 Εισαγωγή


Σε προηγουμένο κεφάλαιο εξετάζαμε τα 3 θερμείωση "πλήγμα", ηλεκτρικά στοιχεία (δεν παράγουν ενέργεια).

Σε αυτό το "εργαστήριο" ενα ηλεκτρικό σύστημα χρειάζεται να στοιχειώσει τα ομοια παραίσχουν ενέργεια σημαδιού στοιχεία "ενέργεια". Τέτοια στοιχεία είναι οι ηλεκτρικές πηγές. Πριν αναφερθούμε σ' αυτές θα εξηγήσουμε τι θέματα που είναι σημαντικά για την καίνη του αντικεμένου.

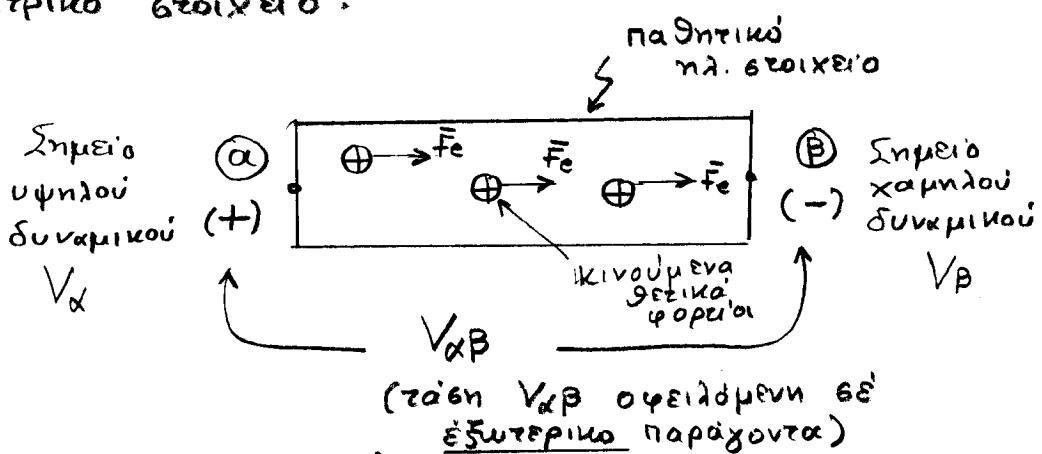5.2. Η εννοια της Ηλεκτρογεράκιας Δύναμης (ΗΕΔ)

Σε προηγουμένο κεφάλαιο ορίζαμε την εννοια της ηλεκτρικής τάσης V_{AB} (η πιώσεως τάσης όπως την αναφέραμε)

Επαναλαμβάνουμε ότι τι συμβαίνει είναι πλήγμα ηλεκτρικού στοιχείου:




$$\text{Ισχύει } V_{AB} > 0 \quad (V_A > V_B)$$

Τα κινούμενα γερικά φορεία κινούνται από την επίγραμη μέση συνδετάνε \bar{Fe} από τη σημείωση \textcircled{A} (οριζόντια σύμιση) μέσω της σημείωσης \textcircled{B} (αρνητικός σημιτικός)

Διαφορετικά: απωνέλουν από την \textcircled{A} και είλονται από την \textcircled{B}

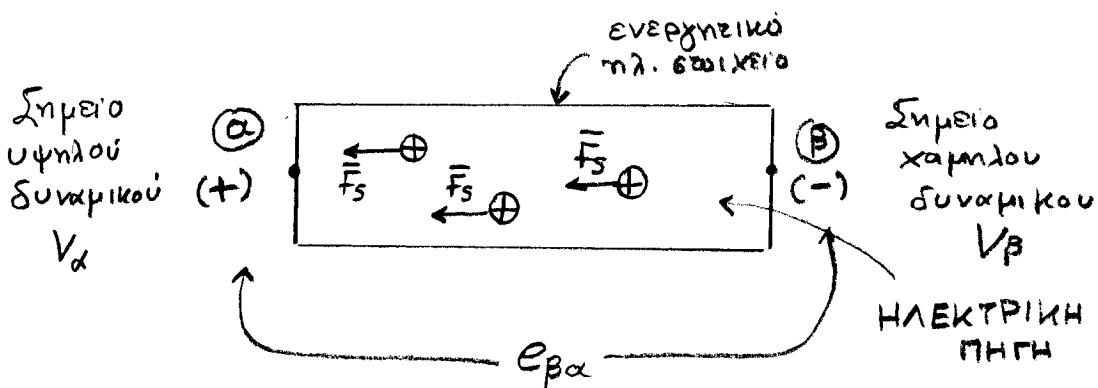Υπάρχουν όμως και πλευρικά στοιχεία ενεργητικά (ηλ. πηγές)



Στα ενεργητικά πλευρικά στοιχεία αναπτύσσεται (μεσα σ' αυτά) μια δύναμη \bar{F}_S μη πλευρική η οποία κίνει τα ελεύθερα κινούμενα θερινά φορτία προς την αριστερά (πόλ. η. π. τα α)

Η δύναμη \bar{F}_S μπορεί να αριθμείται σε μηχανική, μαγνητική κλίμακα ή σε άλλη δράση...

Σημασία εξει είναι αριθμός της ελεύθερα κινούμενης φορτία δεν κινούνται «σε πλευρικής δύναμης αλλά σε συναρμολογημένης φόρμης»...

Το σημείο α έχει υψηλότερο δυναμικό από το σημείο β .
Πούλησε τη δράση της μη πλευρικής δύναμης \bar{F}_S .

Η διάταξη των οχημάτων είναι μια πλευρική πηγή
Οριζόντια η πλευρική δύναμη σημειώνεται σε Volt.

Η ΕΔ πηγής : $E_{B\alpha}$ (Volts)

$$\text{ότι } E_{B\alpha} > 0 \text{ τότε } V_\alpha > V_\beta$$


$$\text{Ισχύει } E_{B\alpha} = -E_{\alpha\beta} = V_{\alpha\beta}$$

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & & \uparrow \\ \text{ανύψωση} & & \text{πτώση} \\ \text{τόξεως} & & \text{τόξεως} \\ \text{από } \beta \text{ σε } \alpha & & \text{από } \alpha \text{ σε } \beta \end{array}$$

5.3. Παραγωγή της απορροφησης σε μεταβικό οίκο

Θεωρούμε και πάλι την γενική μορφή ενός
μεταβικού οίκου σταχιδών. Οι φορές αναφορά's Γεμρούνται

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑΣ

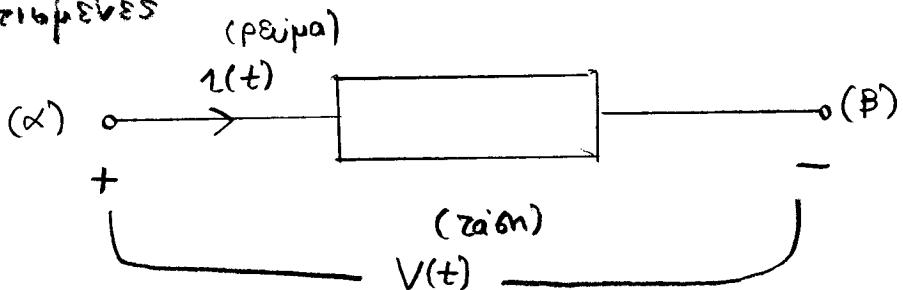

Το μεταβικό οίκο σταχιδών μπορεί να είναι ενεργητικό ή παθητικό.

ΜΕ ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑΣ φορές αναφορά's (όπως σε έκθημα)

- Av $i(t) \cdot V(t) > 0$ η οίκος απορροφής έχει την
χρήση μηδιάς t

- Av $i(t) \cdot V(t) < 0$ η οίκος απορροφής έχει την
χρήση μηδιάς t

Av οι φορές αναφορά's δεν είναι ίσαι οι $V(t) > 0$ και $i(t) > 0$
αντίθετος. Ακριβώς ($i(t) \cdot V(t) > 0$ παραγίεται και $i(t) \cdot V(t) < 0$ απορροφή)



Απόδειξη:

Εδώ θα δούμε την εξίσωση ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑΣ φορές αναφορά's και $i(t) \cdot V(t) > 0$
πράγμα που σημαίνει ότι $V(t) > 0$ και $i(t) > 0$ ή $V(t) < 0$ και $i(t) < 0$
Ας εξετάσουμε την περίπτωση $V(t) > 0$ και $i(t) > 0$ (η άλλη περίπτωση
είναι ίσοια...)

Av $V(t) > 0$ και $i(t) > 0$ προκύπτει ότι Γενικά φορτία κινούνται
από τη $\textcircled{α}$ στη $\textcircled{β}$ και στη συνέχεια της $V(t) = V_{\alpha\beta}(t)$ που απέδειχθη
σε εξωτερικά κίνηση (Ενας τάση οχι ΗΕΔ!)

Άρα τα εξωτερικά κίνηση (ο "Έξω κίνησης") παραγάγεται (ή έχει)
από την απορροφή στην οίκο

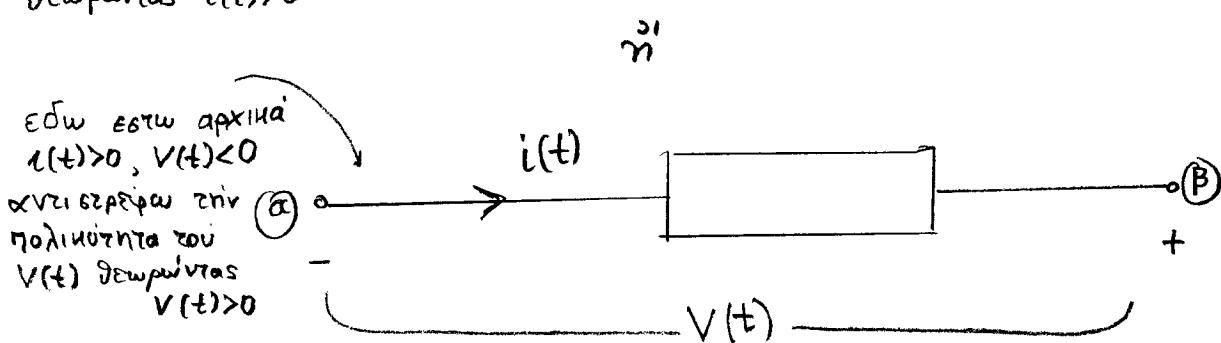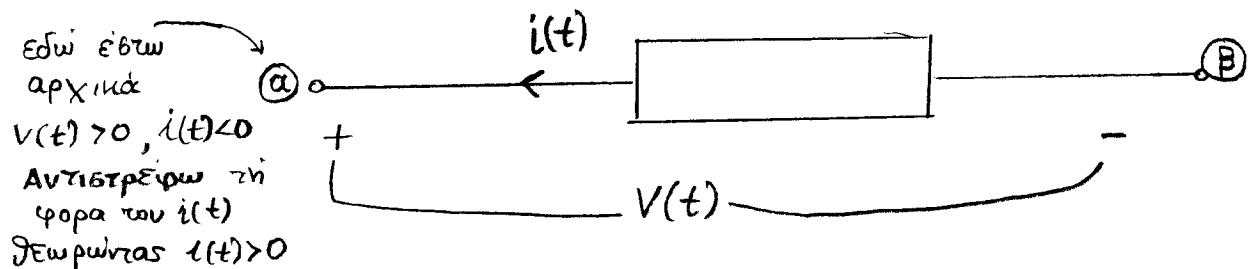Av exoufis enxeris sevnes φ. a. kai $i(t) \cdot V(t) < 0$ 3202
kai exoufis oti:



kai erai duo periplitwes exoufis $V(t) > 0, i(t) > 0$ ή
 $V(t) < 0, i(t) < 0$

Eftheroufis twn periplitwes $V(t) > 0, i(t) > 0$ ($\text{π} \alpha \text{γ} \alpha \text{ν} \alpha \text{ν}$ οποια...)

kai erai duo exoufata paraferoufis oti θερικη φορτια


κivounontai prosoz twn θερικη πολυ sevnes

Apa μεσα gto nleiriko exoufata oti sevnes αkounontai sevnes
un nleirikes.. To exoufato oti sevnes everyfunki (π. πλη)

5.4 Ηλεκτρικές πηγές

(47)

5.4.1 Πηγή ταχεώς ανεξάρτητη (ιδαίκη)

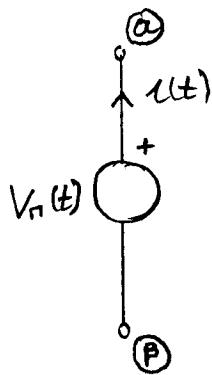


Η τάση της πηγής $V_n(t)$ δεν εξαρτάται (είναι ανεξάρτητη) από το ρεύμα $i(t)$ που δινει η πηγή (ακορά και από μια φορά του!)

Δηλ: $-∞ < i(t) < ∞$ και $V_n(t)$ δεδομένο

Προβάντις προβλέπεται για ιδαίκη καταστάση!
Χρησιμοποιούται αφωνία επειδή η βασική θεωρία κυκλωμάτων

5.4.2 Πηγή ρεύματος ανεξάρτητη (ιδαίκη)

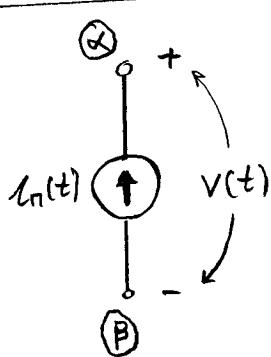


Η πηγή δινει δεδομένο ρεύμα $I_n(t)$, με τη φορά του βέλους, και το ρεύμα αυτό δεν εξαρτάται από την τάση $V(t)$ στη σύριγγα



Δηλ: $-∞ < V(t) < ∞$ και $I_n(t)$ δεδομένο ιδαίκη καταστάση και εδώ προβαντις.

- Προέξεις οι οποίες δεν είναι αναπτυγμένες στην θεωρία
αναφοράς είναι μη συντεταγμένες!
- Av $V_n(t) \cdot i(t) > 0$ (συνιγμως) η πηγή $V_n(t)$ παραγει τεχνό
 - Av $V(t) I_n(t) > 0$ (συνιγμως) η πηγή $I_n(t)$ παραγει τεχνό


5.4.3 Δύο αξιονεματικές μεριδιαίες

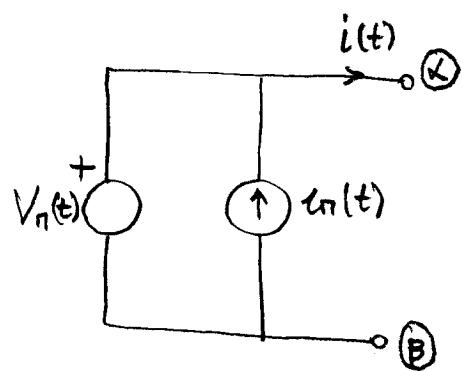

Ισοδυναμείς
 $\mu \varepsilon$

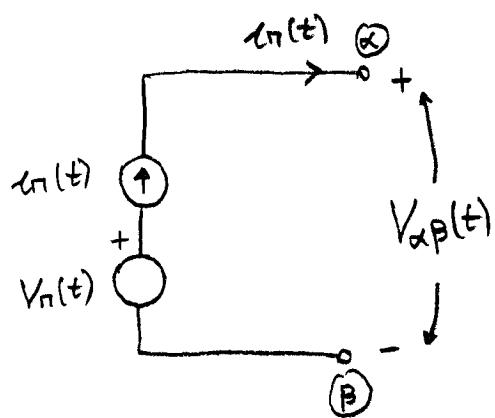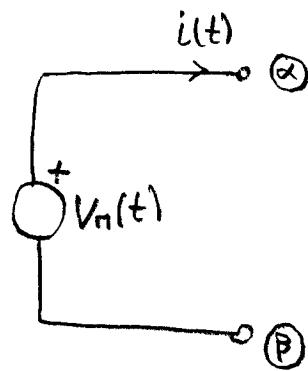

Ισοδυναμείς
 $\mu \varepsilon$

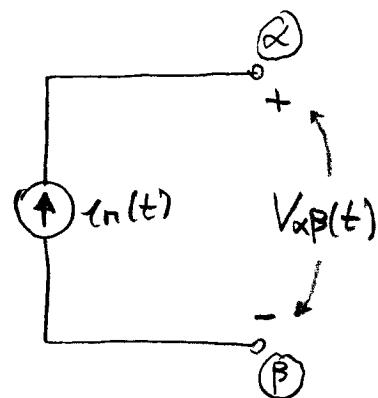

Έξυγονο: